
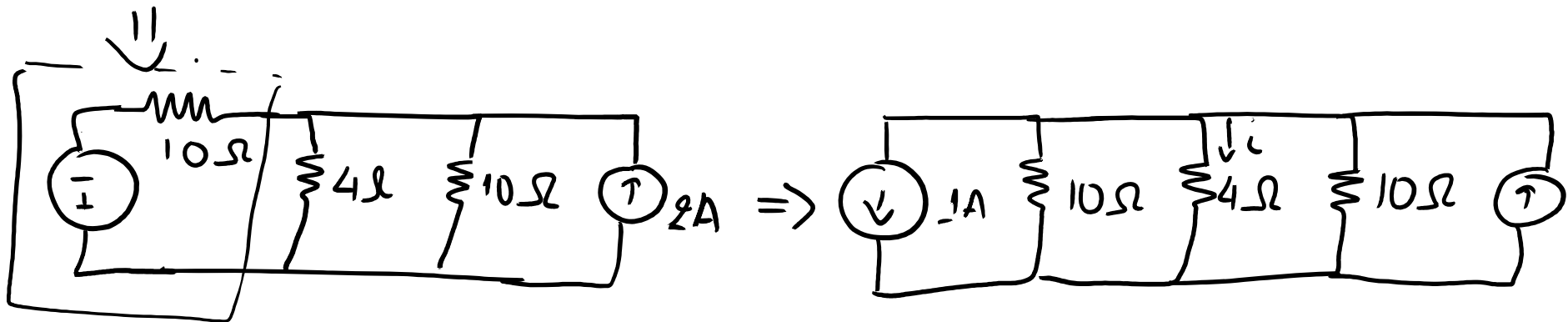
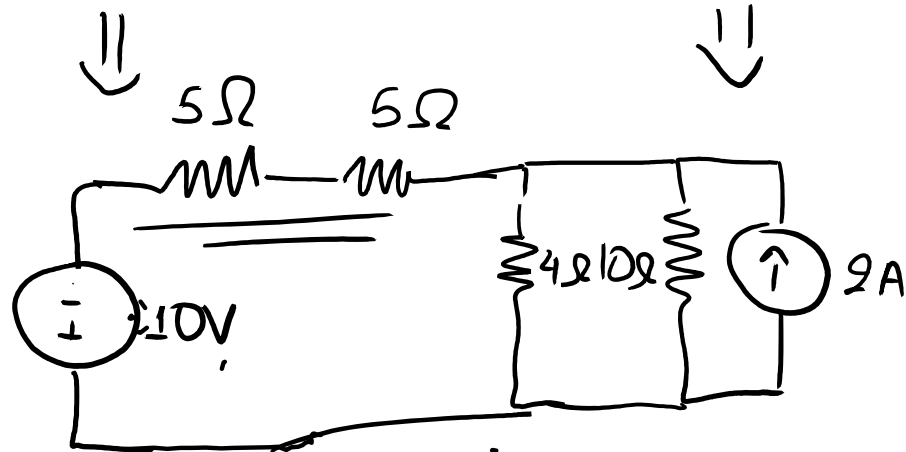


Source transformation:

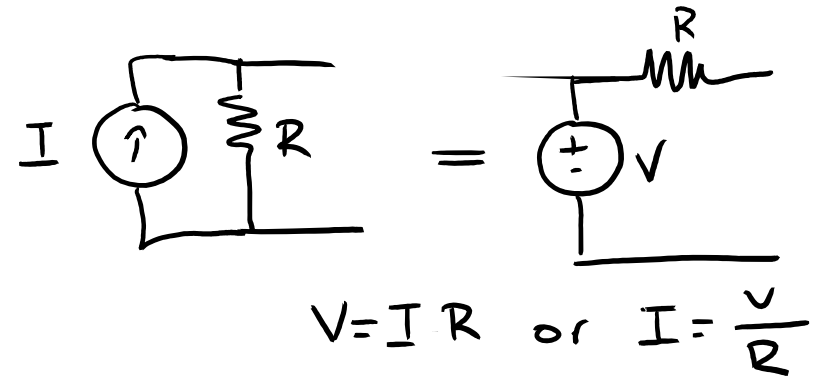


Method 1: $10 \parallel 10 = 5 \Omega$

Current divider: $i = \frac{5}{5+4} (2-1) = \frac{5}{9} \text{ A} = \underline{\underline{0.555 \text{ A}}}$


Method 2: Nodal Analysis:

$$\text{KCL: } \frac{V}{10} + \frac{V}{10} + \frac{V}{4} + 1 = 2 \Rightarrow 4.5V = 10 \Rightarrow V = 2.22 \text{ V}$$

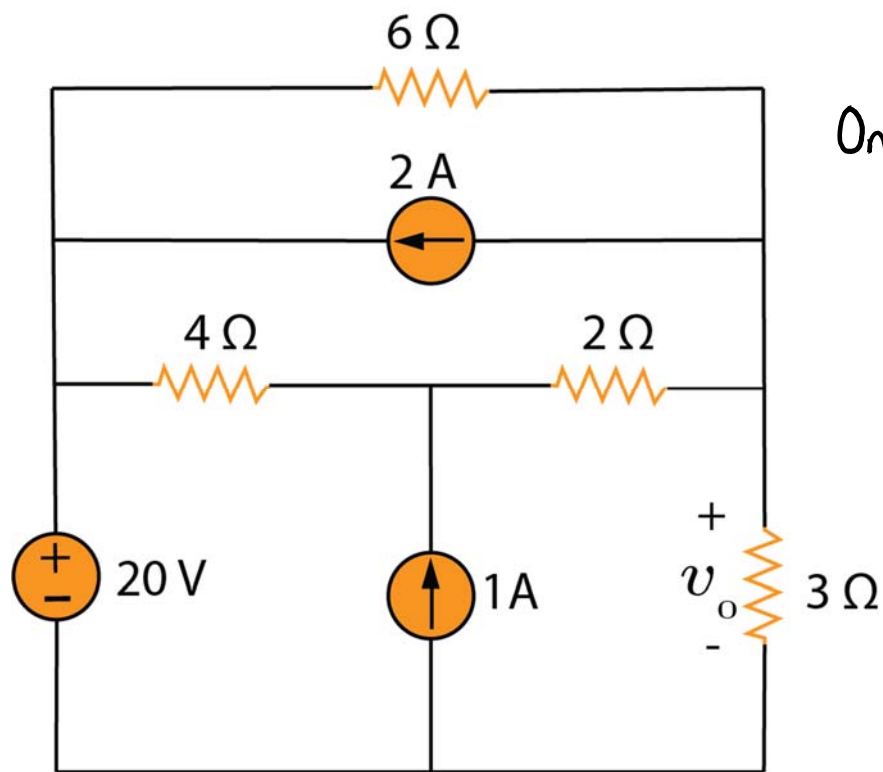
$$i = \frac{V}{4} = \underline{\underline{0.555 \text{ A}}}$$





Only 20V source

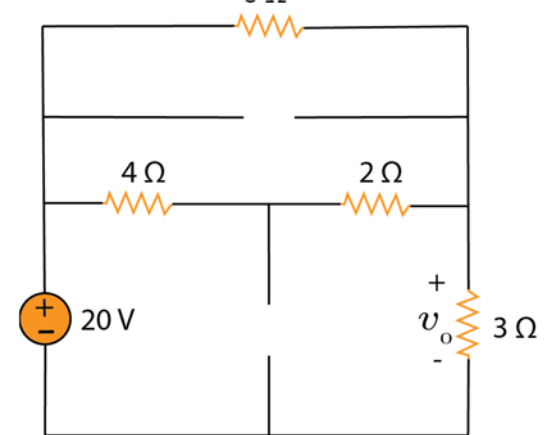

Only 2A source

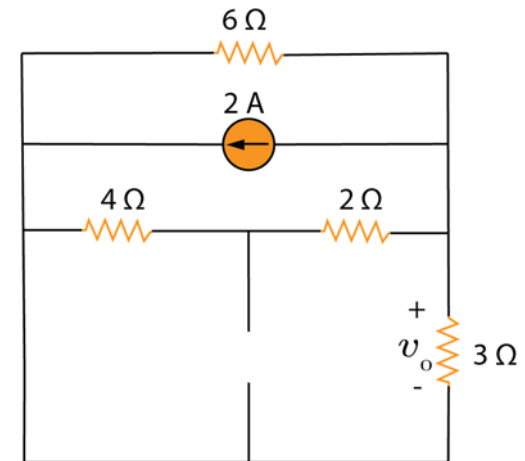

Only 1A source

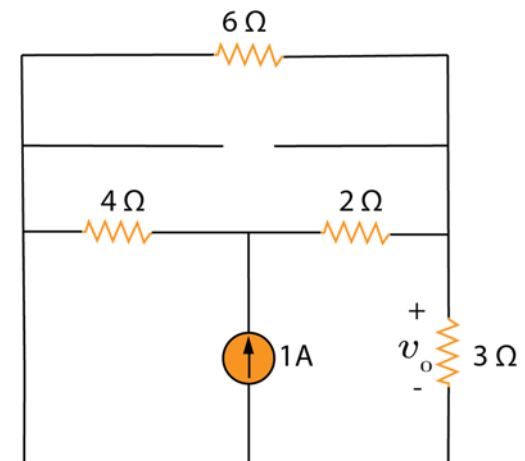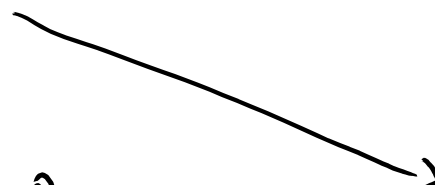




Superposition theorem:

1) Disable voltage source

⇓
short circuit


2) Disable current source

⇓
open circuit

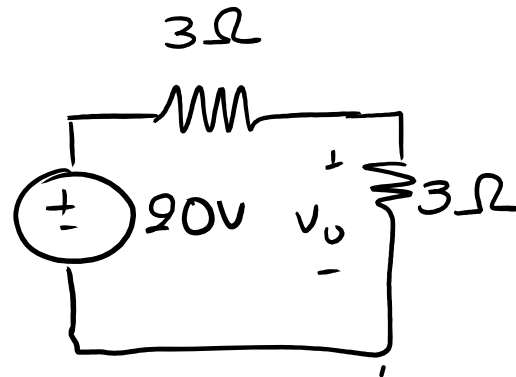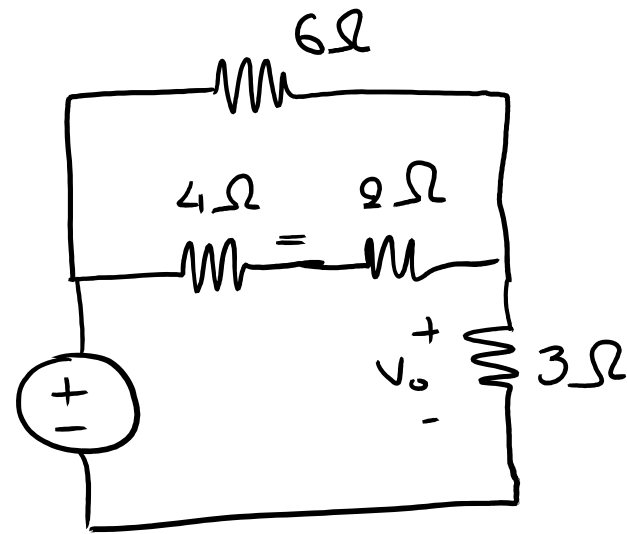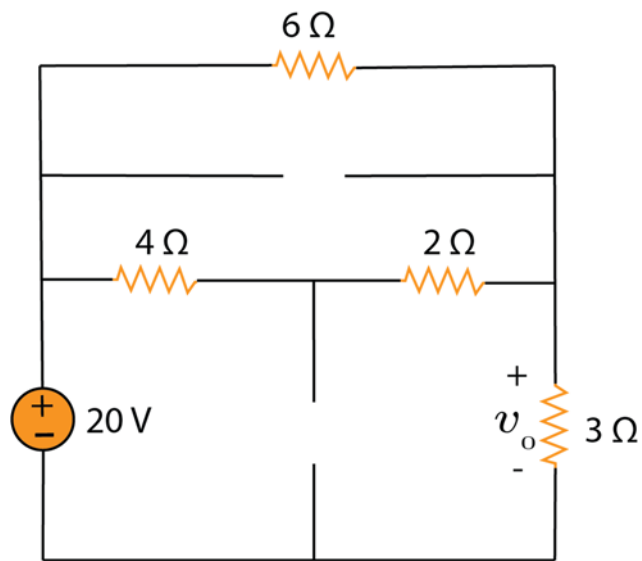


$$V_o = \frac{3}{3+3} \cdot 20 = 10V$$


↑
voltage divider

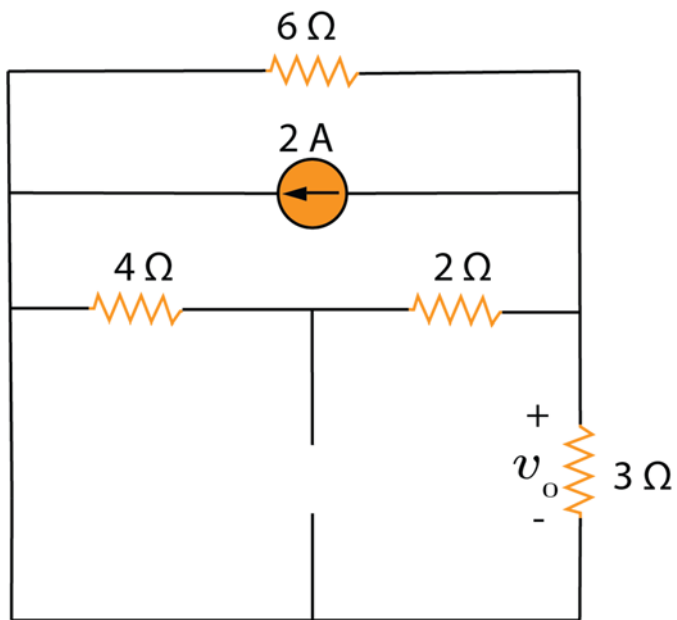

\Rightarrow

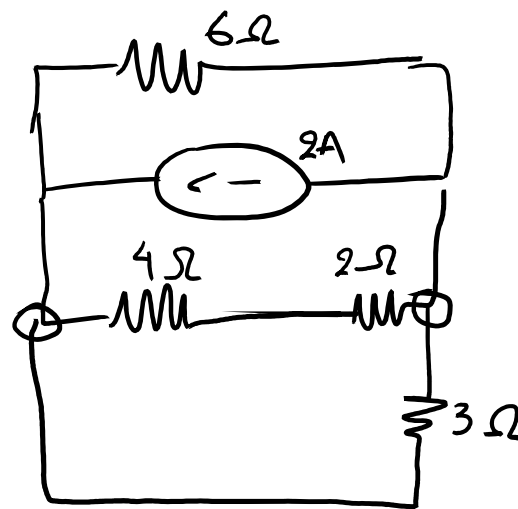


$$6 \parallel 6 = 3\Omega$$

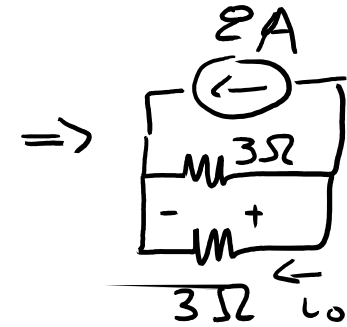


$$i_o = -\frac{3}{3+3} \cdot 2 = -1\text{ A}$$

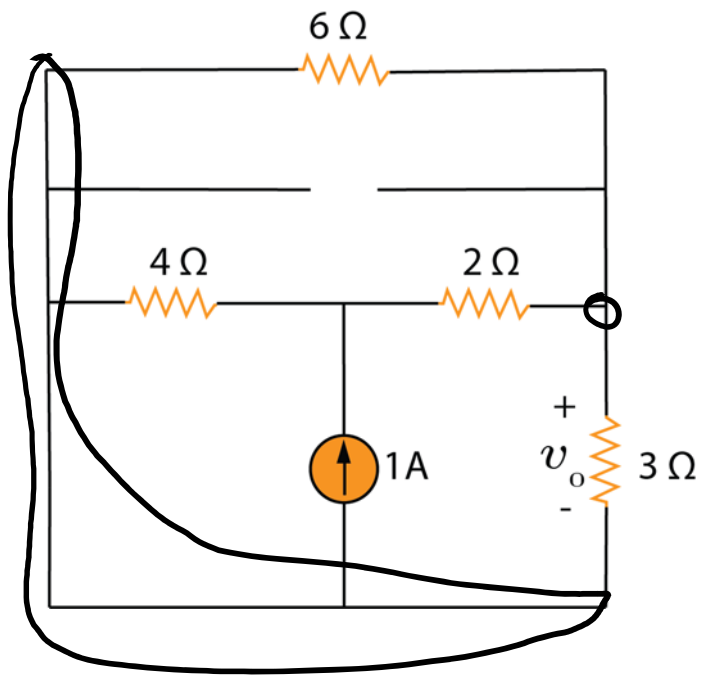
$$V_o = i_o \cdot R = -1 \cdot 3 = -3\text{ V}$$




\Rightarrow

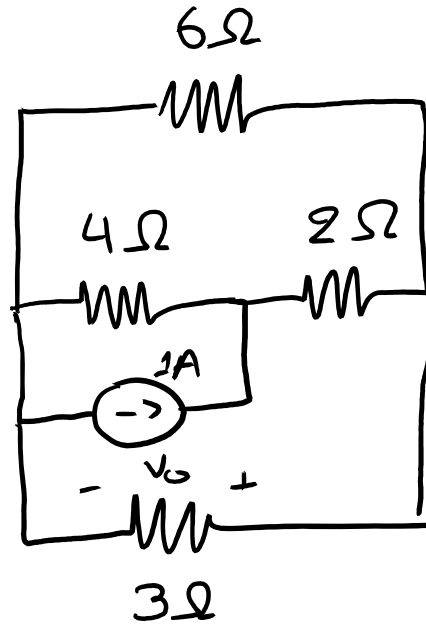

\Rightarrow

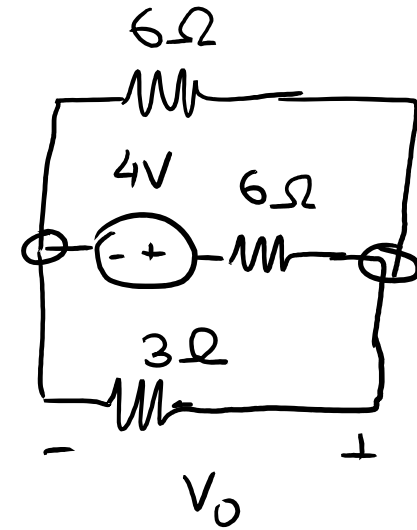


$$R_{eq} = 6 \parallel 3 = 2 \Omega$$

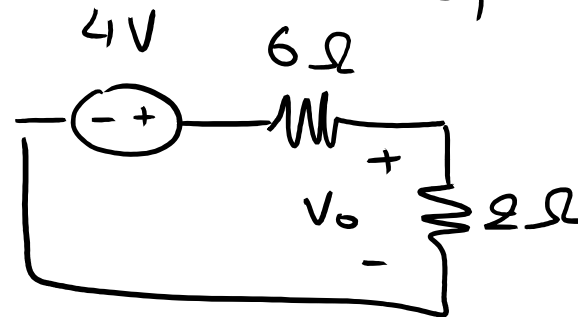


$$V_o = \frac{2}{6+2} \cdot 4 = 1V$$



$$V_o^{Total} = 10 - 3 + 1 = 8V$$

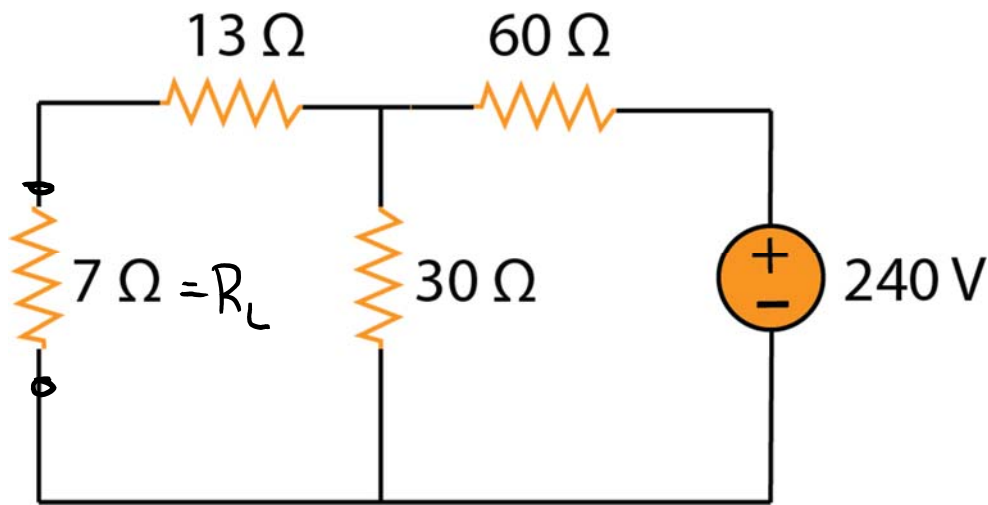


\Rightarrow

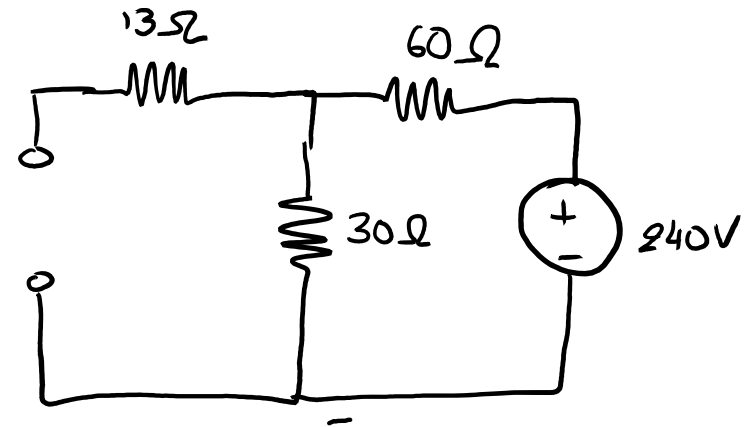

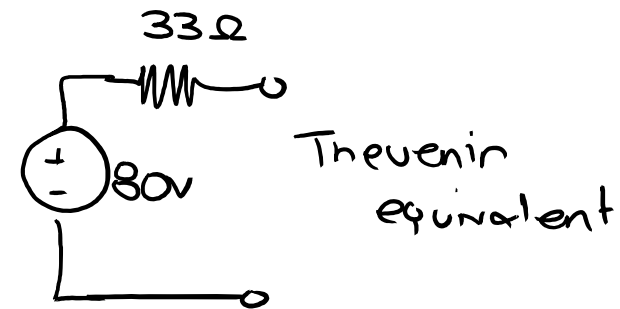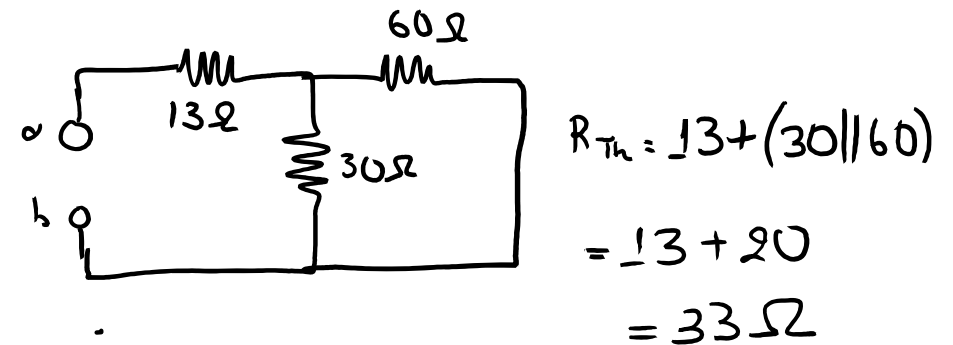R_{Th} i) disable all independent sources




Current through 7Ω

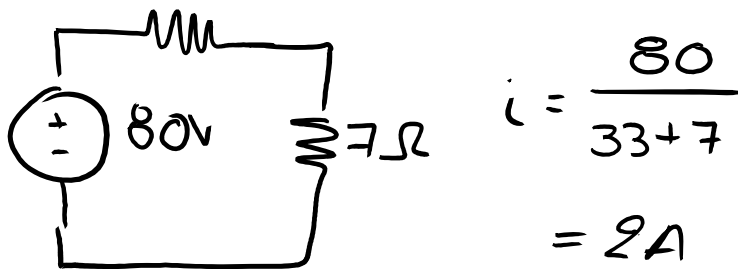


V_{Th} : a-b open - No current through 13Ω
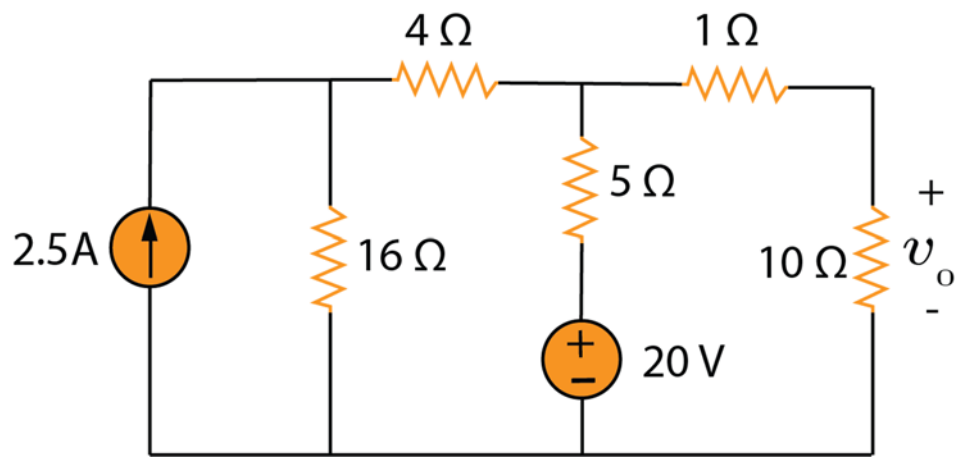
$$V_{Th} = V_{30\Omega} = \frac{30}{30 + 60} \cdot 240 = 80V$$




i) Remove 10Ω resistor

ii) disable independent sources

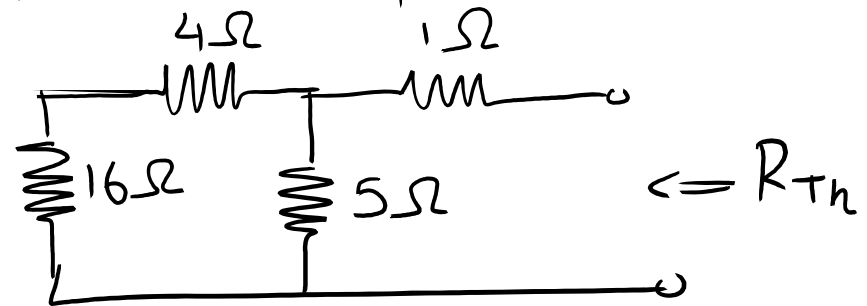

$$R_{Th} = 1 + (5 \parallel (16 + 4)) = 1 + (5 \parallel 20) = 1 + 4 = 5\Omega$$

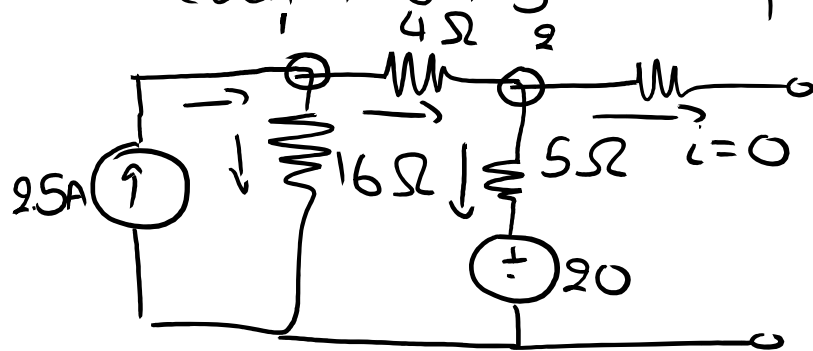Thevenin Voltage \rightarrow open circuit voltage



KCL at node 1

$$2.5 = \frac{V_1}{16} + \frac{V_1 - V_2}{4}$$

KCL at node 2


$$\frac{V_1 - V_2}{4} = \frac{V_2 - 20}{5}$$


$$2.5 \cdot 16 = V_1 + 4V_1 - 4V_2 \Rightarrow 5V_1 - 4V_2 = 40 \quad (1)$$

$$5V_2 - 5V_1 + 4V_2 - 80 = 0 \Rightarrow 9V_2 - 5V_1 = 80 \quad (2)$$


Solving the system
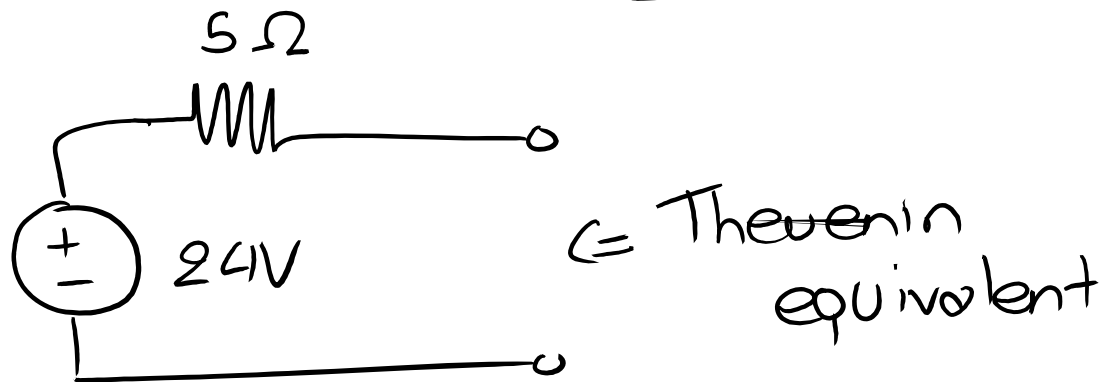
$$V_2 = V_{Th} = \underline{\underline{24V}}$$



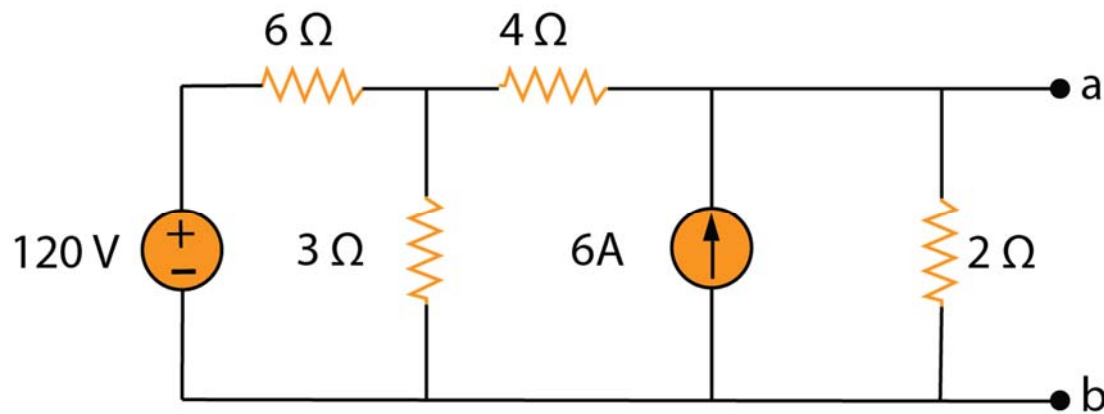


i) R_N disable all independent sources

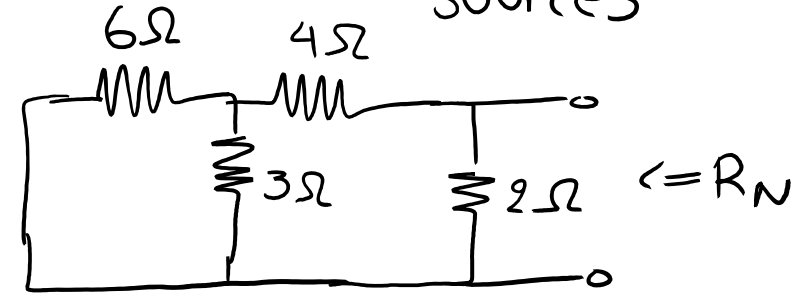

$$R_N = 2 \parallel (4 + 6 \parallel 3) = 2 \parallel (4 + 2) = 2 \parallel 6 = 1.5 \Omega$$

I_N - short circuit current

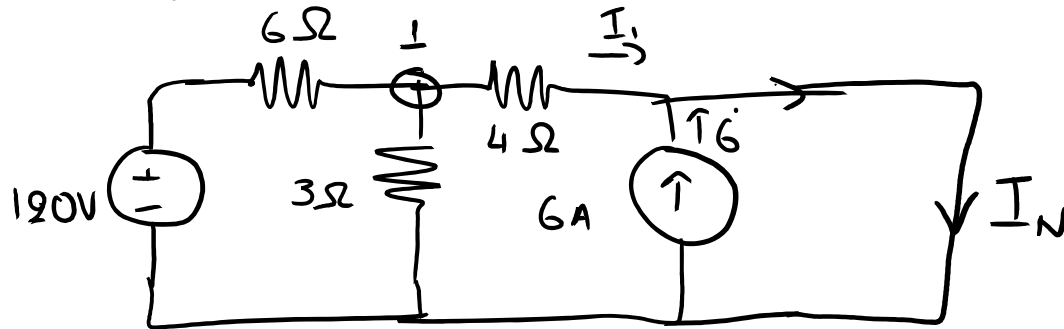


$$I_N = I_1 + 6A$$

To find I_1 : KCL at node 1: $\frac{120 - V_1}{6} = \frac{V_1}{3} + \frac{V_1}{4} \Rightarrow$

$$I_1 = \frac{26.67}{4} = 6.6675 A$$


$$\Rightarrow 480 = V_1(8 + 4 + 6) \Rightarrow V_1 = 26.67 V$$

$$I_N = 6 + 6.6675 = 12.6675 A$$

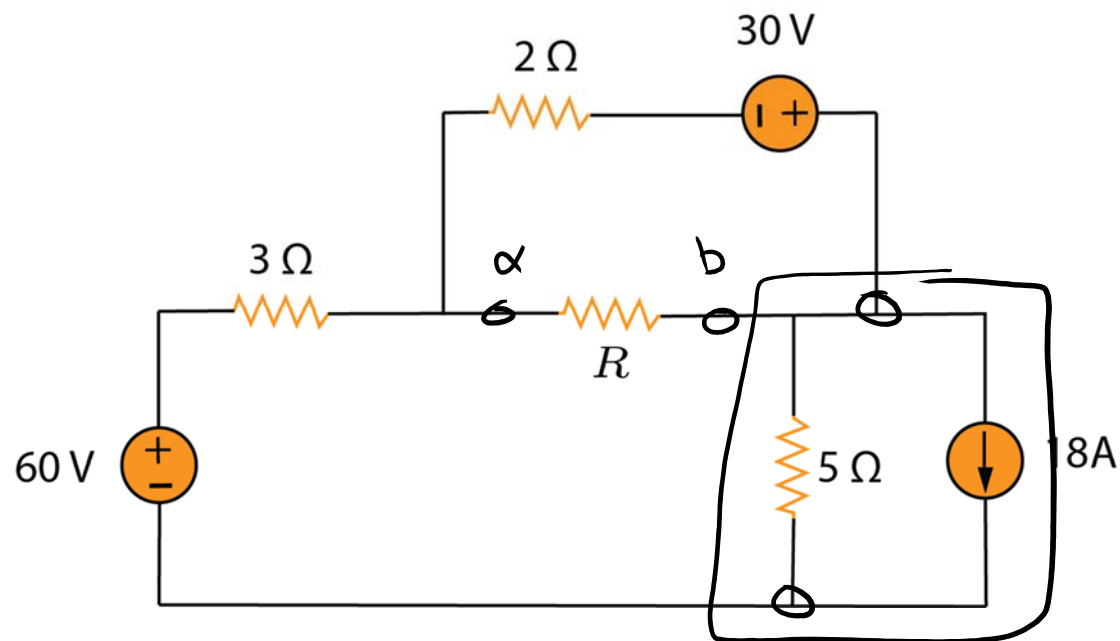


Maximum Power Transfer:

→ Thevenin equivalent

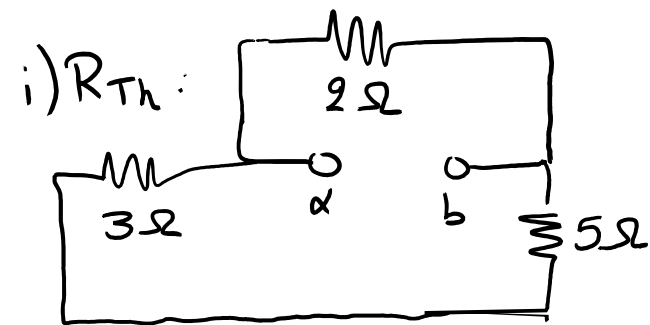
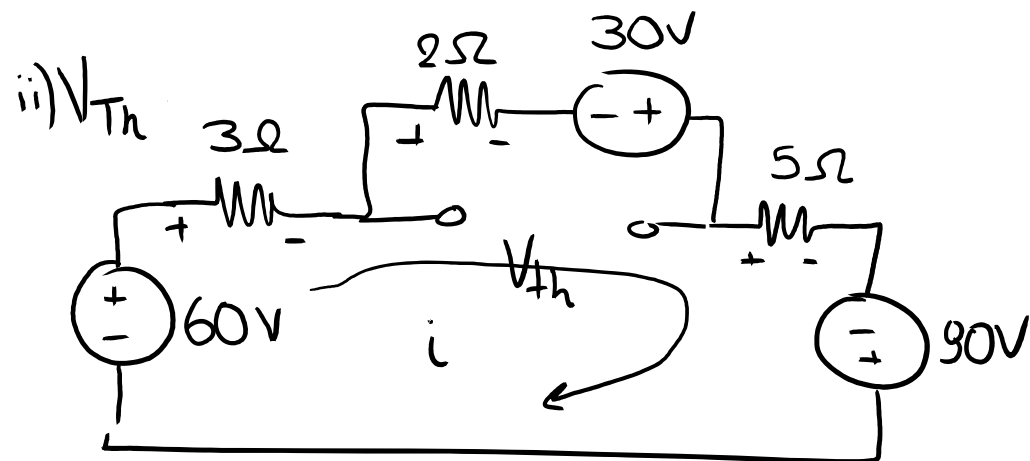
$$R_{Th} = 2 \parallel (3 + 5) = 2 \parallel 8 = 1.6 \Omega$$



$$3i + 2i + 5i = 60 + 30 + 90$$

$$\Rightarrow 10i = 180 \Rightarrow i = 18 \text{ A}$$

$$V_{Th} = V_{ab} = 2i - 30 = 36 - 30 = 6 \text{ V}$$

$$P_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4 \cdot R_{Th}} = \frac{6^2}{4 \cdot 1.6} = \frac{36}{6.4} = 5.625 \text{ W}$$