



At $\omega = 10^3 \text{ rad/sec}$:

$$L = 20 \text{ mH} \rightarrow j\omega L = j20 \Omega$$

$$C = 40 \mu\text{F} \rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j25 \Omega$$

Nodal analysis

At node 2: $i_2 = \frac{V_2}{10 + j20}$

but $V_2 = V_1 - 20i_x$

$$i_2 = \frac{V_1 - 20i_x}{10 + j20}$$

At node 1: $\frac{V_1}{50 - j25} + \frac{V_1 - 20i_x}{10 + j20} = 6$

$$\text{so } V_1 \left(\frac{1}{50 - j25} + \frac{1}{10 + j20} + \frac{1}{10 + j20} \frac{20}{50 - j25} \right) = 6 \quad i_x = \frac{V_1}{50 - j25} \quad \sqrt{50^2 + 25^2}$$

$$\Rightarrow V_1 = 186.05 \angle 44^\circ \text{ V}$$

As we want to calculate power $|I_x|$ is sufficient $|I_x| = \frac{186.05}{55.9} = 3.328 \text{ A} \leftarrow \text{amplitude not RMS}$

$$P_{avg} = \left(\frac{3.328}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot 50 = \underline{\underline{276.8 \text{ W}}}$$

